

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»**
(Финансовый университет)
Колледж информатики и программирования

ОТЧЁТ
По лабораторной работе №8

Студент: Гамбаров Рауль.

Дисциплина/Профессиональный модуль: Машинно-ориентированное
Программирование по защите информации

Группы: 2ИСИП-719

Преподаватель
Сибирев И.В.

Москва – 2020г.

1) Найти АрифметикоЛогическое Устройство (ALU) (Фото 1)

2) Разобраться со счетчиком

Открыть счетчик.

Собрать по аналогии с многоразрядным двоичным сумматором (Фото 2)

3) Требуется собрать 4

разрядный двоичный реверсивный счетчик

И собрать 4 разрядный реверсивный шеснадцатеричный счетчик.

Сигнал реверса это вход D.



